

問9 ある変圧器の負荷力率100%における全負荷効率は98%である。この変圧器の負荷力率80%における全負荷効率[%]の値として、最も近いものを次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。

- (1) 78.4      (2) 81.6      (3) 97.5      (4) 98.4      (5) 99.6